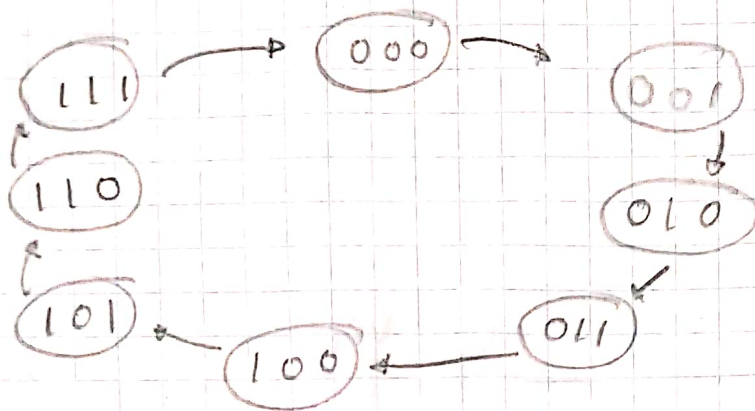


Tarea

Santos Méndez Ulises Jesús

Contador ascendente de 0 a 7 con FF's tipo T



$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Edo presente			Edo Futuro		
A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1

T_A		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	0	0	1	0

$$T_A = BC$$

T_B		BC			
		00	01	11	10
B	0	0	1	1	0
	1	0	1	1	0

$$T_B = B$$

TC	BC				
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

$T_C = 1$

